


Задача 4

Дано:

$$R_0 = 20 \text{ Ом}$$

$$R_{\text{пол}} = ?$$

Решение:

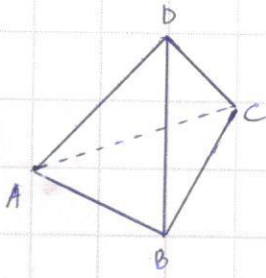

$$\text{Ответ: } 6 \text{ Ом}$$

Парақтың артқы жағын толтырмаңыз / Обратную сторону листа не заполнять