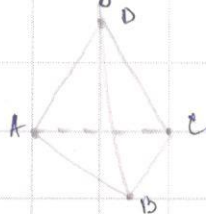


Берілгені:

$R_0 = 20 \text{ Ом}$

 $R = ?$ 

Шешуі:



$R_0 = 0, R_0 = 20 \text{ Ом}$

$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

$R_0 = R = 20 \text{ Ом}$

не/бәл: Әмелдер арқылы әмелмен тәпсіздігінен  
кедерісі  $R_0$  тең.  $R_0 = R = 20 \text{ Ом}$